

```

module fa(sum,cout,a,b,cin);
input a,b,cin;
output sum,cout;
wire s,c1,c2;
ha ha1(s,c1,a,b), ha2(sum,c2,s,cin);
or(cout,c2,c1);
endmodule

```

```

//test-bench
module tst_fa();
reg a,b,cin;
fa ff(sum,cout,a,b,cin);
initial
begin
a =0;b=0;cin=0;
end
always
begin
#2 a=1;b=1;cin=0;#2 a=1;b=0;cin=1;
#2 a=1;b=1;cin=1;#2 a=1;b=0;cin=0;
#2 a=0;b=0;cin=0;#2 a=0;b=1;cin=0;
#2 a=0;b=0;cin=1;#2 a=0;b=1;cin=1;
#2 a=1;b=0;cin=0;#2 a=1;b=1;cin=0;
#2 a=0;b=1;cin=0;#2 a=1;b=1;cin=1;
end
initial $monitor($time , " a = %b, b = %b, cin = %b,
outsum = %b, outcar = %b ", a,b,cin,sum,cout);
initial #30 $stop ;
endmodule

```

Figure 4.27 Design module and a test bench for a full-adder.

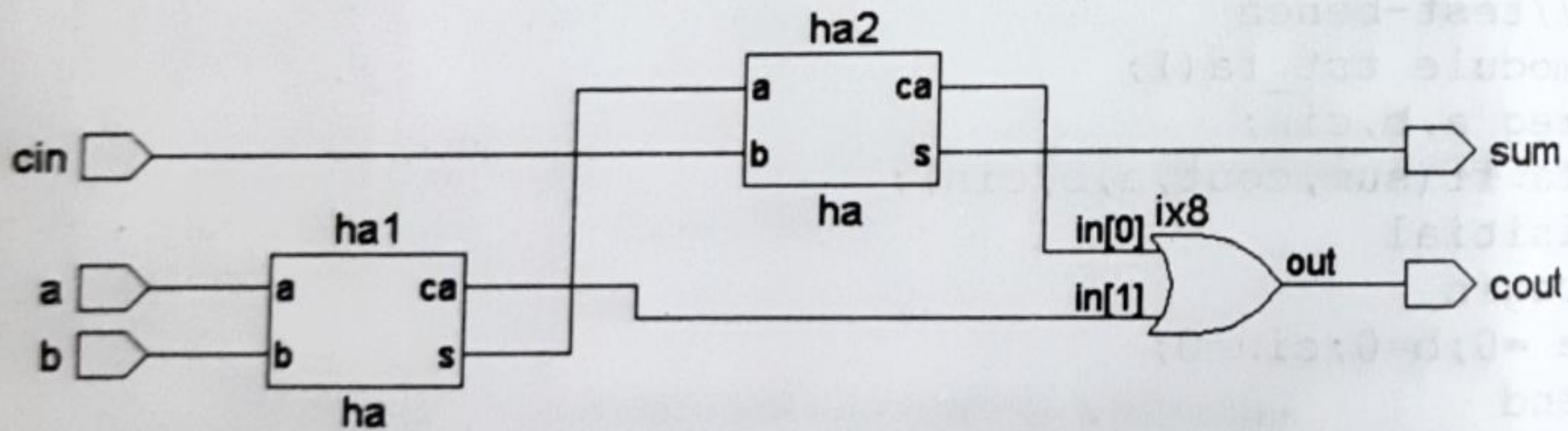


Figure 4.29 Synthesized output of the full-adder module of Figure 4.27.